
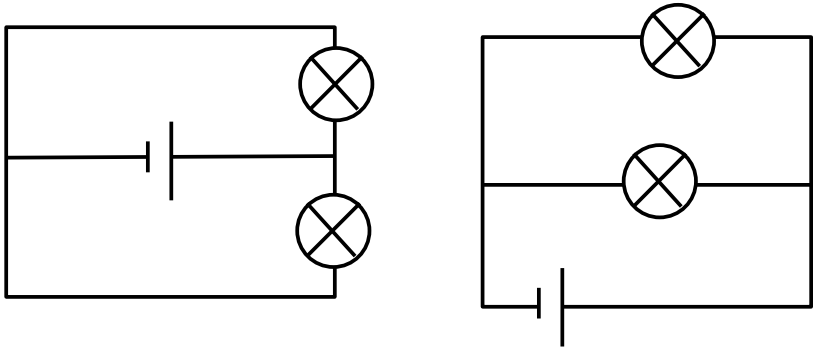


Tracer la ou les boucles de courant dans les schémas ci-dessous.


Exercice 1

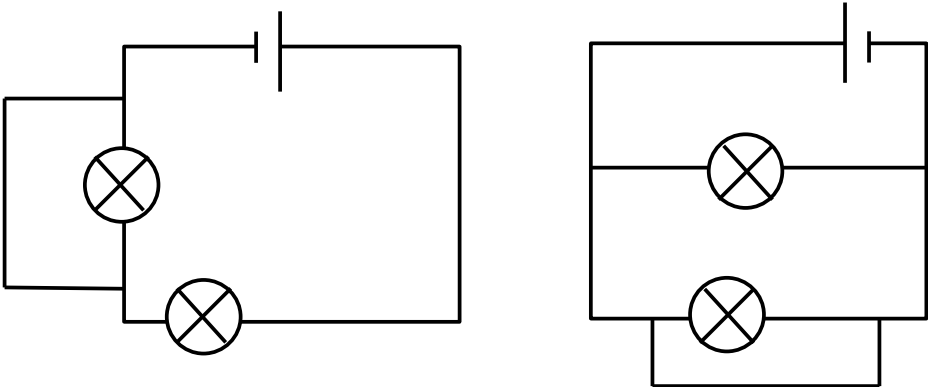


Exercice 2



Exercice 3
La lampe 2 est en panne.

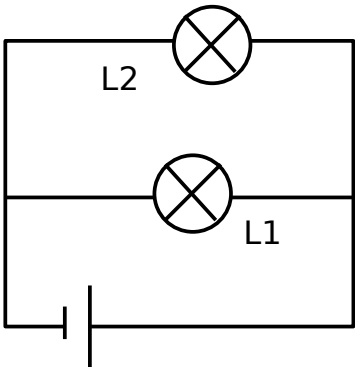

Exercice 4

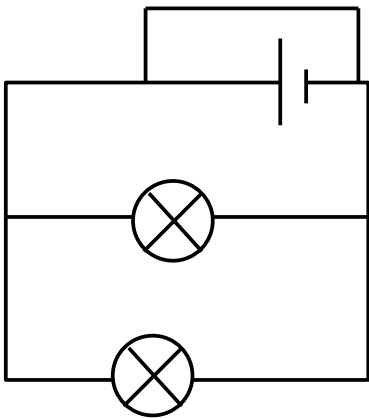

Exercice 5
Avec le schéma de l'exercice 4, y a-t-il danger ? Si oui, lequel ou lesquels ?

.....

.....

.....