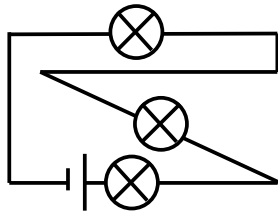


# Correction exercice 1


## Cas n°1

Il faut redresser le schéma du montage :


Avant



Etape intermédiaire

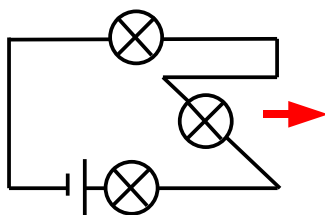

Après

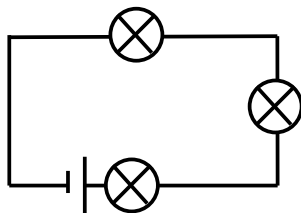

Il est alors facile de constater que le circuit ne présente qu'une seule boucle. On en déduit qu'il **s'agit d'un circuit en série** (car il ne comporte qu'une seule boucle).