

Exercice 1

Cas n°2

Question :

S'agit-il d'un circuit en série ou bien d'un circuit en dérivation ?

Astuce : Il faut compter le nombre de boucles fermées que comporte le circuit.
une boucle fermée = circuit en série
plusieurs boucles fermées = circuit en dérivation

